

Mid Sem Solution

Q:- 1)


To operate the transistor in saturation:-

$$V_{BE} > 400\text{mV}$$

$$V_B - V_C > 400\text{mV}$$

$$V_{BE} - V_{CE} > 400\text{mV}$$
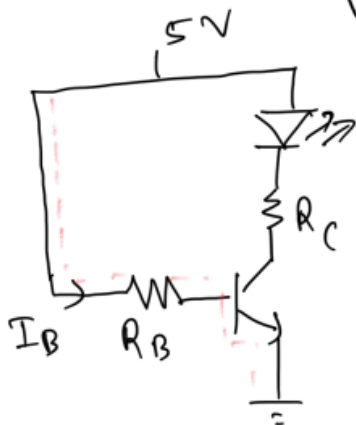
$$V_{BE} > 700\text{mV} \quad (\text{Given } V_{CE} = 300\text{mV})$$



Apply K.V.L in the input loop

$$5 - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

$$V_{BE} = 5 - I_B R_B$$

$$5 - I_B R_B > 700\text{mV}$$

$$4.3\text{V} > I_B R_B$$

$$\frac{4.3}{\frac{I_C}{\beta}} > R_B$$

$$\frac{I_C}{\beta}$$

$$R_B < 1.745\text{M}\Omega$$

$$\left[\begin{aligned} I_e &= I_s e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \\ I_e &= 2.46 \times 10^{-4}\text{A} \end{aligned} \right]$$

Q:- 2) Voltage across resistor R_2 be V_{R2}

Since $I_b \approx 0$

$$V_{R2} - V_2 - V_{BE}(Q_2) = 0$$


$$V_{R2} = 5.7$$

$$V_{R2} = \frac{R_2}{1k + R_2} V_o \quad [\text{voltage division rule}]$$

$$R_2 = 1.72k$$


3. 0.38 mF

④

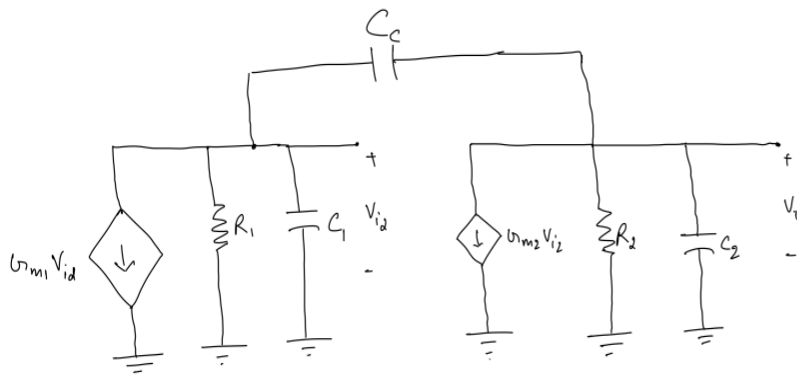

$$R_1 = r_{o2} \parallel r_{o4}$$

$$R_2 = r_{o1} \parallel r_{o7}$$

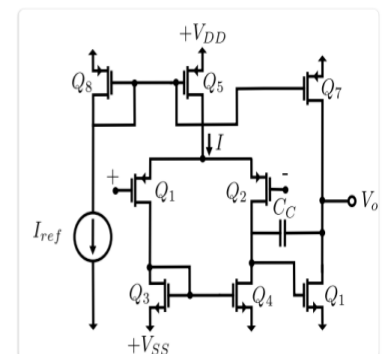


5. 1250 ohm and 30 kohm

b) $R_1 = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 2.2\text{k}\Omega$, $R_C = 3.6\text{k}\Omega$, $R_E = 1.1\text{k}\Omega$, $V_{CC} = 10\text{V}$
 $\beta = 100$, $I_B \approx 0$ [Refer to fig. 8]

DC analysis of the npn transistor to be done:-
 C_{in} , C_c , $C_E \Rightarrow$ open.

$$I_E = I_C \quad (\because I_B = 0)$$

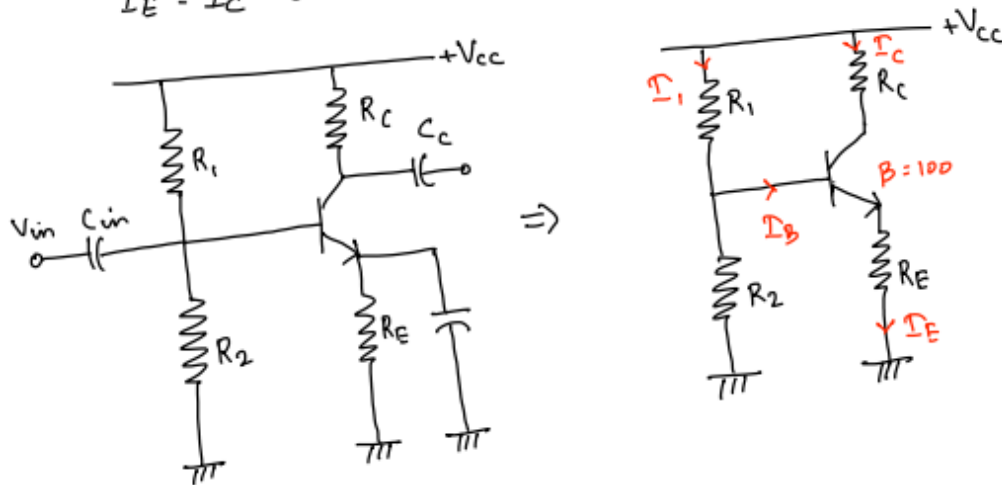

$\because I_B = 0$, I_1 will flow through R_1 & R_2

$$I_1 = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} = \left(\frac{10}{10 + 2.2} \right) \text{mA} = 0.82 \text{mA}$$


$$\text{Voltage across } R_2 = (0.82 \times 2.2) \text{V} \approx 1.8 \text{V}$$

$$V_{BE} = 0.7 \text{V}.$$

$$\therefore V_E = (1.8 - 0.7) \text{V} = 1.1 \text{V}$$

$$\Rightarrow I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.1}{1.1} \text{mA} = 1 \text{mA} = I_C$$
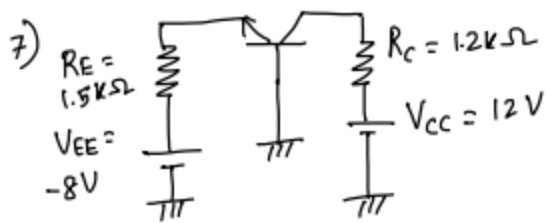
$$\begin{aligned} \therefore \text{D.C. power drawn from the supply } (V_{CC}) &= V_{CC} \times (I_C + I_1) \\ &= [10 \times (1 + 0.82)] \text{mW} \\ &= 18.2 \text{mW (Ans)} \end{aligned}$$



$$I_C = ?, V_{CB} = ?$$

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$I_B = 0 \text{ A}$$

$$\Rightarrow V_B = 0 \quad \Rightarrow V_{BE} = 0.7 \text{ V} \quad \Rightarrow V_E = -0.7 \text{ V}$$

$$\Rightarrow I_E = \frac{V_{EE} - V_E}{R_E} = \left(\frac{-8 + 0.7}{1.5} \right) \text{ mA} = -4.87 \text{ mA} = I_C \quad (\text{Ans})$$

Apply KCL to the collector-side loop:—

$$\Rightarrow V_{CC} = I_C R_C + V_{CB}$$

$$\Rightarrow V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C = 12 - (-4.87) \times 1.2$$

$$\Rightarrow V_{CB} = 23.14 \text{ V} \quad (\text{Ans})$$

Q8

Centre-zero voltmeter

When $V_{1(0)} = 0$, $V_{1(1)} = 0$

meter is required to read mid-scale
 $\rightarrow I_M$ should be equal to 0.5 mA

$$\therefore R_1 = \frac{0 - (-10) \text{ V}}{0.5 \text{ mA}} = 20 \text{ k}\Omega$$


for full scale reading, $V_1 = +1 \text{ V}$ and $I_M = 1 \text{ mA}$

$$\frac{+1 \text{ V}}{R} + \frac{+1 \text{ V} - (-10)}{R_1} = 1 \text{ mA} \quad (\text{by KCL})$$


$$\Rightarrow R = 2.22 \text{ k}\Omega$$

Now, for $V_1 = -1 \text{ V}$, I_M should be zero.
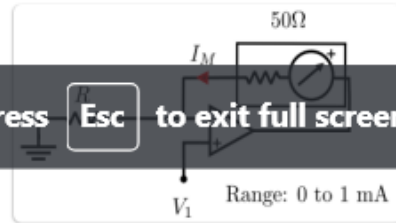
$$I_M = \frac{-1 \text{ V} - (-10)}{R_1} + \frac{-1 \text{ V}}{R} = 0.45 - 0.45 = 0 \text{ A}$$



(10) weighted summer

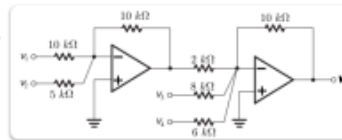

$$V_0 = V_1 \left(\frac{10 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{10 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} \right) + V_2 \left(\frac{10 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{10 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} \right) - V_3 \left(\frac{10 \text{ k}\Omega}{8 \text{ k}\Omega} \right) - V_4 \left(\frac{10 \text{ k}\Omega}{6 \text{ k}\Omega} \right)$$

$$V_0 = 5V_1 + 10V_2 - 1.25V_3 - 1.67V_4$$


Ex 17.0

$$V_{s1} = 3 + 0.2 \sin(300t)$$

$$V_1 = V_{s1}$$

$$V_{s2} = -2 + 0.22 \sin(300t)$$

$$V_2 = V_{s2}$$

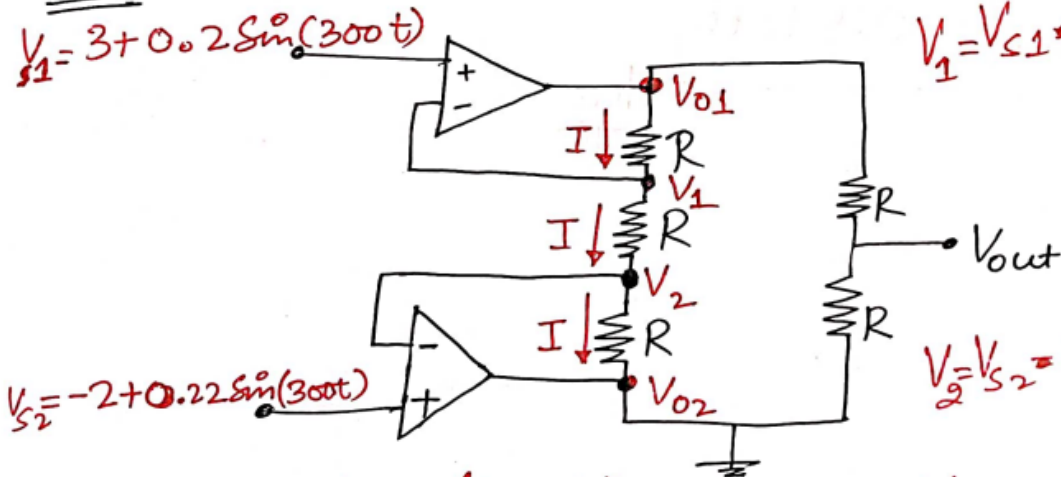

$$V_{o1} = IR + V_1 = \frac{(V_1 - V_2)R}{R} + V_1 = 2V_1 - V_2 \quad \text{--- (1)}$$

$$V_{o2} = V_2 - IR = V_2 - \left(\frac{V_1 - V_2}{R}\right) \times R = 2V_2 - V_1 \quad \text{--- (2)}$$

$$V_o = \frac{V_{o1} \times R}{R + R} + \frac{V_{o2} \times R}{R + R} = \frac{V_{o1} + V_{o2}}{2}$$

$$= \frac{2V_1 - V_2 + 2V_2 - V_1}{2} = \frac{V_1 + V_2}{2}$$


$$V_o = \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{3 + 0.2 \sin(300t) + (-2 + 0.22 \sin(300t))}{2}$$

$$= \frac{1 + 0.42 \sin(300t)}{2} = \frac{1}{2} + \frac{0.42 \sin(300t)}{2}$$

$$= 0.5 + 0.21 \sin(300t)$$

$$\boxed{V_o(\text{avg}) = 0.5 \text{ Volts}} \quad \text{Ans}$$

10 weighted summer

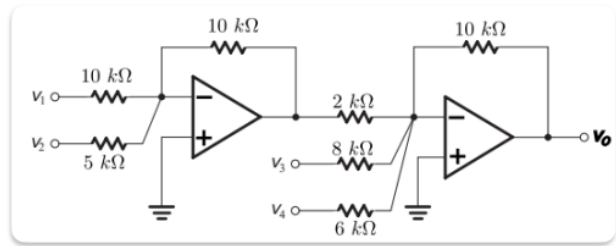

$$V_0 = V_1 \left(\frac{10\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{10\text{ k}\Omega}{2\text{ k}\Omega} \right) + V_2 \left(\frac{10\text{ k}\Omega}{5\text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{10\text{ k}\Omega}{2\text{ k}\Omega} \right) - V_3 \left(\frac{10\text{ k}\Omega}{8\text{ k}\Omega} \right) - V_4 \left(\frac{10\text{ k}\Omega}{6\text{ k}\Omega} \right)$$

$$V_0 = 5V_1 + 10V_2 - 1.25V_3 - 1.67V_4$$